

中国科学技术大学计算机学院
《数字电路实验》报告



实验题目：编码器和译码器

学生姓名：张如凡

学生学号：PB20051054




完成日期：10. 28. 2021

计算机实验教学中心制

2020 年 09 月

逻辑设计:

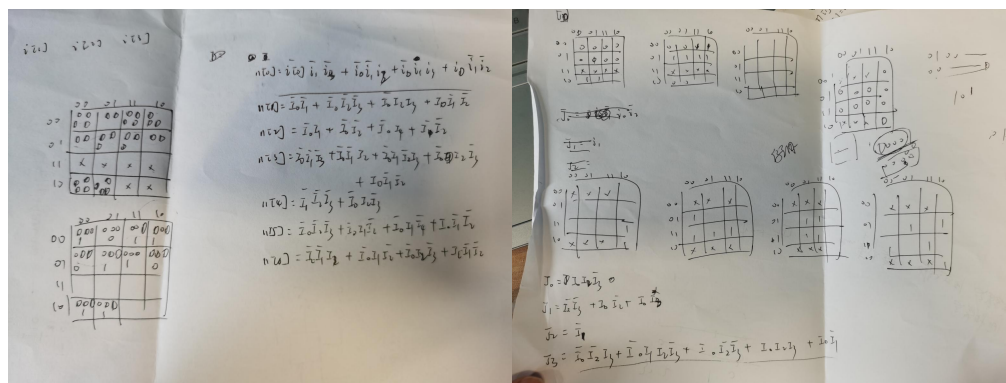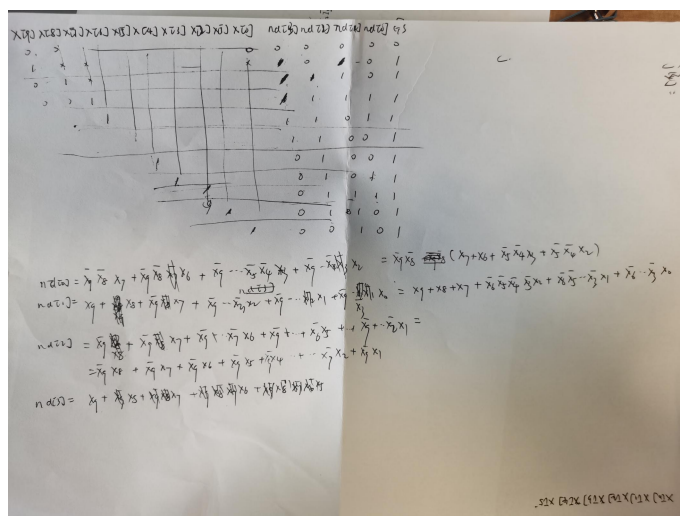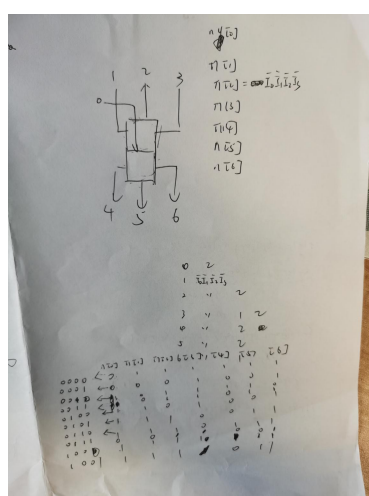本实验主要是编码器和译码器的先后使用（对 0-9 这 10 个数字用普通编码器和优先编码器进行编码，再用不同的译码器进行使得 LED 和七段数码管正确点亮），因此主要的逻辑设计是译码器和编码器的设计（下面是设计编码器和译码器时的手稿图片）：



对设计思路进行解释:

1. 普通编码器（低电平有效）：输入为四位二进制码（0000-1001），输出为 8421 码，由此画出真值表，写出最简表达式。由于普通编码器的设计思路是一个输出只对应一种输入，且在化简表

达试时用到了无关项，因此输入不满足设计条件时会出错。

2. 译码器：两个译码器的输出结果不同，但设计思路一样，都是根据输入输出之间的逻辑关系。画出真值表后，写出最简表达式（用到了无关项）。注意用于优先编码器的译码器只需要增加电路将余三循环码转化为 8421 码。

3. 优先编码器（高电平有效）：跟普通编码器不同的时，输入时较高位的优先级较高，所以输入优先取决较高位，且输出是余三循环码。接下来与普通编码器一样，写出真值表、表达式。

理解各个编码器和译码器的逻辑，得到相关输出的表达式后，进行各个模块的设计（代码编写），最后进行整合。

核心代码：

普通编码器的代码

```
module normalcode0(  
    input [9:0] x,  
    output [3:0] nd,  
    output GS  
);  
    assign nd[0]=~(x[9]&x[8]);  
    assign nd[1]=~(x[6]&x[7]&x[5]&x[4]);  
    assign nd[2]=~(x[6]&x[7]&x[2]&x[3]);  
    assign nd[3]= ~(x[9]&x[7]&x[5]&x[3]&x[1]);  
    assign w=~(nd[0]|nd[1]|nd[2]|nd[3]);  
    assign GS=~(x[0]&w);  
endmodule
```

优先编码器的代码

```
module prioritycode(  
    input [9:0] x,  
    output [3:0] nd,  
    output GS  
);  
    assign nd[0]=~x[9]&~x[8]&(x[7]|x[6]|(~x[5]&~x[4]&x[3])|(~x[5]&~x[4]&x[2]));
```

```

    assign nd[1]= x[9] | x[8] | x[7] | ((~x[6]&~x[5]&~x[4]&~x[3])&(x[2] | x[1] | x[0]));
    assign nd[2]=~x[9]&(x[8] | x[7] | x[6] | x[5] | x[4] | x[3] | x[2] | x[1]);
    assign nd[3]= (x[9] | x[8] | x[7] | x[6] | x[5]);
    assign GS=x[9] | x[8] | x[7] | x[6] | x[5] | x[4] | x[3] | x[2] | x[1] | x[0];
Endmodule

```

LED 码器的代码

```

module normaldecode(
    input [3:0] i,
    input EI,
    output [9:0] y
);
    assign y[0]=~i[0]&~i[1]&~i[2]&~i[3]&EI;
    assign y[1]=~i[0]&~i[1]&~i[2]&i[3]&EI;
    assign y[2]=~i[0]&~i[1]&i[2]&~i[3]&EI;
    assign y[3]=~i[0]&~i[1]&i[2]&i[3]&EI;
    assign y[4]=~i[0]&i[1]&~i[2]&~i[3]&EI;
    assign y[5]=~i[0]&i[1]&~i[2]&i[3]&EI;
    assign y[6]=~i[0]&i[1]&i[2]&~i[3]&EI;
    assign y[7]=~i[0]&i[1]&i[2]&i[3]&EI;
    assign y[8]=i[0]&~i[1]&~i[2]&~i[3]&EI;
    assign y[9]=i[0]&~i[1]&~i[2]&i[3]&EI;
Endmodule

```

七段数码管的代码

```

module prioritydecode(
    input [3:0] I,
    input EI,
    output [7:0] n
);
    assign
n[0]=~((~I[0]&~I[1]&~I[3]) | (~I[0]&~I[1]&I[2]) | (~I[0]&I[1]&I[3]) | (I[0]&~I[1]&~I[2]) | (~I[0]&I[1]&I[2]&~I[3])) | ~EI;
n[1]=~((~I[0]&~I[1]) | (~I[0]&~I[2]&~I[3]) | (~I[0]&I[2]&I[3]) | (I[0]&~I[1]&~I[2])) | ~EI;
n[2]=~((~I[0]&I[1]) | (~I[0]&~I[2]) | (~I[0]&I[3]) | (~I[1]&~I[2])) | ~EI;
n[3]=~((~I[0]&~I[1]&~I[3]) | (~I[0]&~I[1]&I[2]) | (~I[0]&I[1]&~I[2]&I[3]) | (~I[0]&I[1]&~I[2]&I[3]) | (~I[0]&I[2]&~I[3]
)| (I[0]&~I[1]&~I[2])) | ~EI;
n[4]=~((~I[1]&~I[2]&~I[3]) | (~I[0]&I[2]&~I[3])) | ~EI;
n[5]=~((~I[0]&~I[2]&~I[3]) | (~I[0]&I[1]&~I[2]) | (~I[0]&I[1]&~I[3]) | (I[0]&~I[1]&~I[2])) | ~EI;
n[6]=~((~I[0]&~I[1]&I[2]) | (~I[0]&I[1]&~I[2]) | (~I[0]&I[2]&~I[3]) | (I[0]&~I[1]&~I[2])) | ~EI;
Endmodule

```

余三码转 8421 码的代码：

```

assign i[0]=j[3]&j[1]&~j[0];
assign i[1]=(~j[1]&~j[0])|(j[3]&~j[1])|(j[0]&j[3]);
assign i[2]=j[0];
assign i[3]=(~j[3]&~j[1]&j[0])|(~j[0]&j[1]&j[2]&~j[3])|(j[3]&~j[1]&~j[0])|(j[0]&j[1]&j[3])|(j[3]&~j[2]);


```

仿真结果：

普通编码器：



优先编码器：

 

结果分析：

对应相应输入的输出结果是正确的，能够使相应的 LED 正确点亮，七段数码管正确显示数字。可以看到普通编码器电路和优先编码器电路对应相同的输入（指的是输入代表的数字相同），其输出结果也是相同的。这与我们的设计初衷相符，更加证明了我们电路设计的正确性。

实验总结：

1. 通过本次实验，掌握了使用 vivado 设计电路，进行仿真，下载测试的方法。
2. 通过自己设计编码器的译码器，更加深刻的理解的它们的逻辑和电路结构。
3. 在实验中，提高了自己使用 verilog 描述电路的技能，使得课堂的学习得到了实践。

意见/建议:

希望在做第一个实验之前，助教能发一个视频教程（就是助教用 vivado 做一个简单的实验完整演示一下），我觉得这样能节约同学很多时间，因为我在弄懂如何用 vivado 做实验花了很多时间。

设计和测试文件:

普通编码器电路

```
module sum1(  
    input [9:0] s,  
    output [9:0] y,  
    output [6:0] n,  
    output [8:0] t  
);  
    wire [3:0] z;  
    wire GS;  
    assign t=9'b1_1111_1110;  
    normalcode0 M0 (s[9:0], z[3:0], GS);  
    normaldecode M1 (z[3:0], GS, y[9:0]);  
    prioritydecode M2 (z[3:0], GS, n[6:0]);  
endmodule  
  
module sum1_tb(  
    );  
    reg [9:0] s;  
    wire [9:0] y;  
    wire [6:0] n;  
    wire [8:0] t;  
    sum1 M3(s[9:0], y[9:0], n[6:0], t[8:0]);  
    initial begin  
        s=10'b1111_1111_11;  
        #10 s=10'b1111_1111_10;  
        #10 s=10'b1111_1111_01;  
        #10 s=10'b1111_1110_11;  
        #10 s=10'b1111_1101_11;  
        #10 s=10'b1111_1011_11;  
        #10 s=10'b1111_0111_11;  
        #10 s=10'b1110_1111_11;  
        #10 s=10'b1101_1111_11;  
        #10 s=10'b1011_1111_11;  
        #10 s=10'b0111_1111_11;  
        #10 $finish;  
    end  
endmodule
```

优先编码器

```
module sum3(  
    input [9:0] s,  
    output [9:0] y,  
    output [6:0] n,  
    output [8:0] t  
);  
    wire [3:0] z;  
    wire GS;  
    assign t=9'b1_1111_1110;  
    prioritycode M0 (s[9:0], z[3:0], GS);  
    normalcode1 M1 (z[3:0], GS, y[9:0]);  
    prioritydecode2 M2 (z[3:0], GS, n[6:0]);  
endmodule  
  
module sum3_tb(  
    );  
    reg [9:0] s;  
    wire [9:0] y;  
    wire [6:0] n;  
    wire [8:0] t;  
    sum3 M3(s[9:0], y[9:0], n[6:0], t[8:0]);  
    initial begin  
        s=10'b0000_0000_00;  
        #10 s=10'b1000_0000_00;  
        #10 s=10'b0100_0000_00;  
        #10 s=10'b0010_0000_00;  
        #10 s=10'b0001_0000_00;  
        #10 s=10'b0000_1000_00;  
        #10 s=10'b0000_0100_00;  
        #10 s=10'b0000_0010_00;  
        #10 s=10'b0000_0001_00;  
        #10 s=10'b0000_0000_10;  
        #10 s=10'b0000_0000_01;  
        #10 $finish;  
    end  
endmodule
```